

Laboratorijska vežba 9

MERENJE IMPEDANSE KONDENZATORA I KALEMA

Pokazati da kondenzator u kolu naizmenične struje ima impedansu X_C koja zavisi od kapacitivnosti C kondenzatora i učestanosti f naizmenične struje. Uveriti se da je impedansa kondenzatora jednaka:

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad (9.1)$$

Postupak merenja:

Formirati kolo kao na slici 9.1 koristeći izvor naizmeničnog napona, kondenzator C i otpornik $R_0 = 50 \Omega$. Spajanje izvršiti na maketi kako je na slici 9.2 naznačeno.

AC voltmeter postaviti na opseg 1000 mV, a po potrebi prebaciti na niži opseg ako očitavanja padnu ispod 150 mV.

Priključnim kablovima povezati voltmeter paralelno kondenzatoru C spajanjem priključka A6 sa C6 i A5 sa C2.


Uključiti uređaj, frekvenciju naizmeničnog napona podešiti na $f = 2 \text{ kHz}$, a napon na krajevima kondenzatora C na vrednost $U_C = 400 \text{ mV}$.

AC voltmeter spojiti paralelno otporniku R_0 premeštanjem kablova sa C6 na B6 i sa C2 na C6 pa očitati i zabeležiti napon U_0 .


Merenjem napona U_0 na otporniku R_0 poznate vrednosti, koji je vezan redno u kolo, određujemo jačinu struje I u kolu:

$$I = \frac{U_0}{R_0}.$$

Opisani postupak ponoviti za sve zadate frekvencije i izmerene vrednosti uneti u tabelu 9.1.

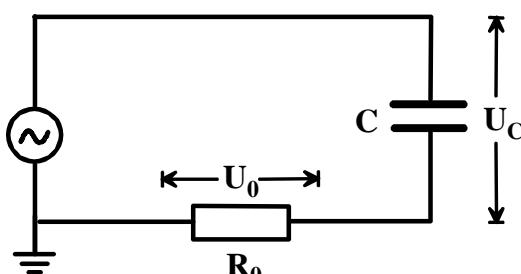

Slika 9.1.

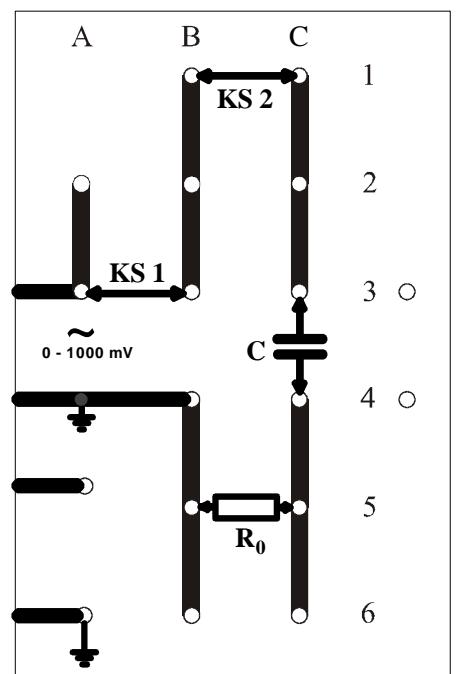

Slika 9.2.

Vrednost X_{C1} (predstavlja teorijsku, nazivnu vrednost impedanse kondenzatora kapacitivnosti C) izračunati prema formuli 9.1. Vrednost X_{C2} dobija se korišćenjem Omovog zakona iz izmerenih vrednosti napona U_C i jačine struje I i predstavlja izmerenu impedanse kondenzatora:


$$X_{C2} = \frac{U_C}{I} = \frac{U_C \cdot R_0}{U_0}$$

Rezultate upisati u tabelu 9.1.

Tabela 9.1

$U_C = 400 \text{ mV}, C =$							
$f(\text{kHz})$	2	4	6	8	10	16	20
$U_0 (\text{mV})$							
$I (\text{mA})$							
$X_{C1} (\Omega)$							
$X_{C2} (\Omega)$							

Na grafiku zavisnosti $X_C (\Omega) = f(f(\text{kHz}))$ predstaviti X_{C1} i X_{C2} (teorijska i izmerena vrednost).

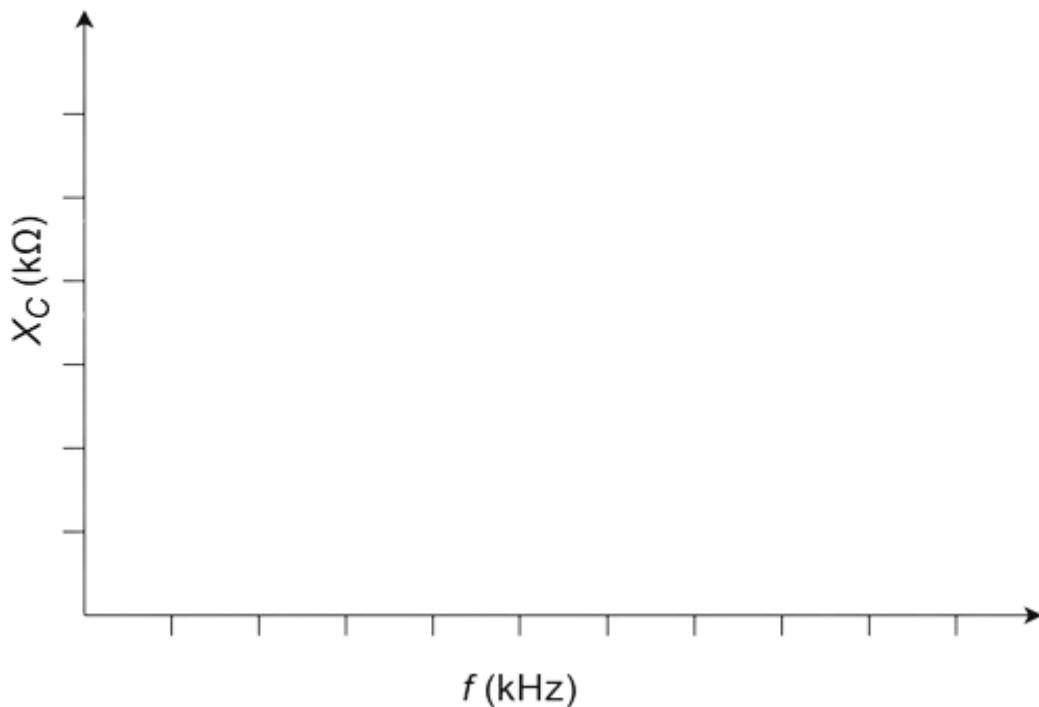

Grafik 9.1

Pokazati da solenoid u kolu naizmenične struje ima impedansu X_L koja zavisi od induktivnosti L solenoida i frekvencije f naizmenične struje. Uveriti se da je impedansa solenoida jednaka:

$$X_{L1} = \omega L = 2\pi f L \quad (9.2)$$

Postupak merenja:

Formirati kolo kao na slici 9.3 koristeći izvor naizmeničnog napona, solenoid induktivnosti L i otpornik $R_0 = 50 \Omega$. Spajanje izvršiti na maketi kako je na slici 9.4 naznačeno.

AC voltmeter postaviti na opseg 1000 mV, a po potrebi prebaciti na niži opseg ako očitavanja padnu ispod 150 mV.

Priklučnim kablovima povezati voltmeter paralelno solenoidu L spajanjem priključka A6 sa C6 i A5 sa C2.


Uključiti uređaj, frekvenciju naizmeničnog napona podesiti na $f = 2 \text{ kHz}$, a napon na krajevima solenoida L na vrednost $U_L = 400 \text{ mV}$.

AC voltmeter spojiti paralelno otporniku R_0 premeštanjem kablova sa C6 na B6 i sa C2 na C6, pa očitati i zabeležiti napon U_0 .


Merenjem napona U_0 na otporniku R_0 poznate vrednosti, koji je vezan redno u kolu, se određuje jačina struje I u kolu:

$$I = \frac{U_0}{R_0}.$$

Opisani postupak ponoviti za sve zadane frekvencije i izmerene vrednosti uneti u tabelu 9.2.

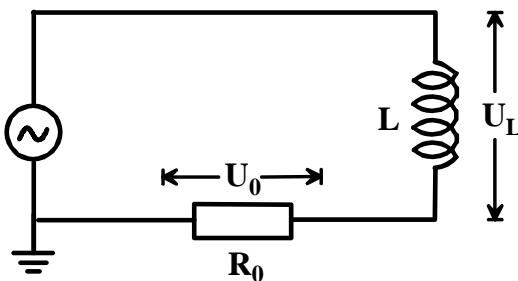

Slika 9.3.

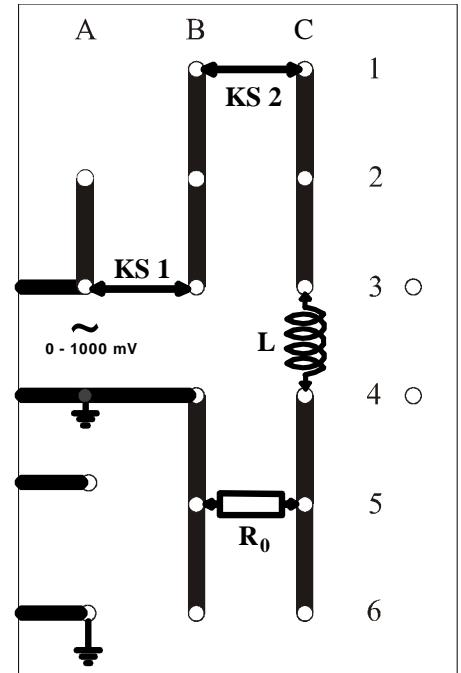

Slika 9.4.

Vrednost X_{L1} koja predstavlja teorijsku vrednost impedanse solenoida izračunati prema formuli 9.2. Vrednost X_{L2} koja predstavlja izmerenu vrednost impedanse solenoida dobija se korišćenjem Omovog zakona iz izmerenih vrednosti napona U_L i jačine struje I :


$$X_{L2} = \frac{U_L}{I} = \frac{U_L \cdot R_0}{U_0}$$

Rezultate upisati u tabelu 9.2.

Tabela 9.2.

$U_L = 400 \text{ mV}, L =$							
$f (\text{kHz})$	2	4	6	8	10	16	20
$U_0 (\text{mV})$							
$I (\text{mA})$							
$X_{L1} (\Omega)$							
$X_{L2} (\Omega)$							

Na grafiku zavisnosti $X_L (\Omega) = f(f (\text{kHz}))$ predstaviti X_{L1} i X_{L2} (teorijska i izmerena vrednost).

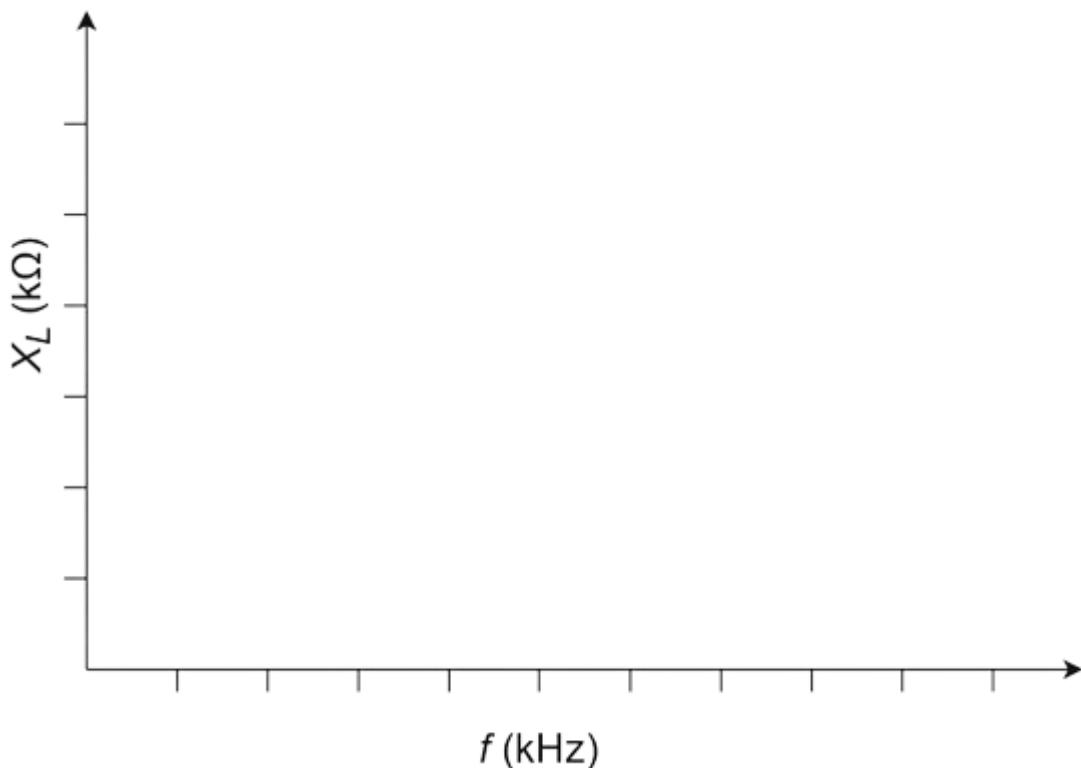

Grafik 9.2.

Struja koja protiče kroz kondenzator definisana je formulom:

$$i_C = \frac{\partial u_C}{\partial t} C$$


gde je C kapacitivnost kondenzatora, a $\frac{\partial u_C}{\partial t}$ izvod napona na kondenzatoru po vremenu.

Koristeći ovu formulu i jednačinu prave kroz dve tačke odrediti i grafički predstaviti struju kroz kondenzator u svim vremenskim trenucima, ukoliko je promena napona na kondenzatoru C u toku vremena predstavljena na slici 9.5, a $C = 1 \text{ mF}$.

Jednačina prave kroz dve tačke:

$$y - y_1 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (y_2 - y_1)$$


Promenu struje kroz kondenzator nacrtati na grafiku 9.3.

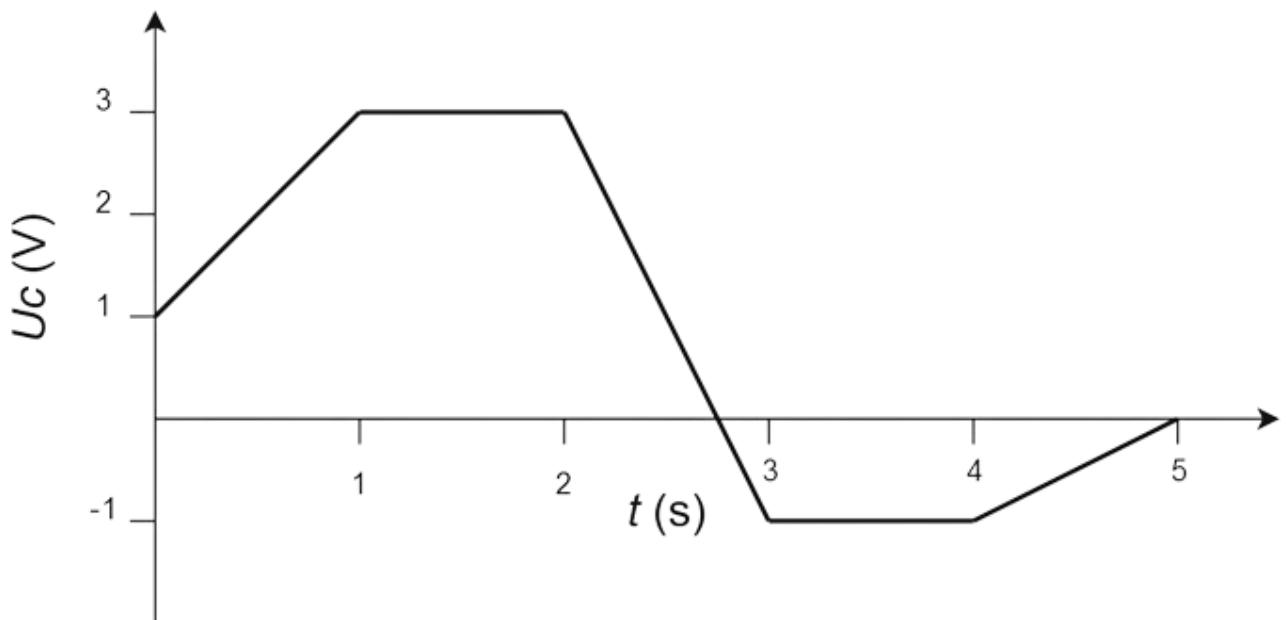

Slika 9.5.

Tabela 9.3

Početna tačka	Krajnja tačka	Jednačina prave	$du_c(t)/dt$	Struja (mA)
A (0 , 1)	B (1 , 3)			
B (,)	C (,)			
C (,)	D (,)			
D (,)	E (,)			
E (,)	F (,)			

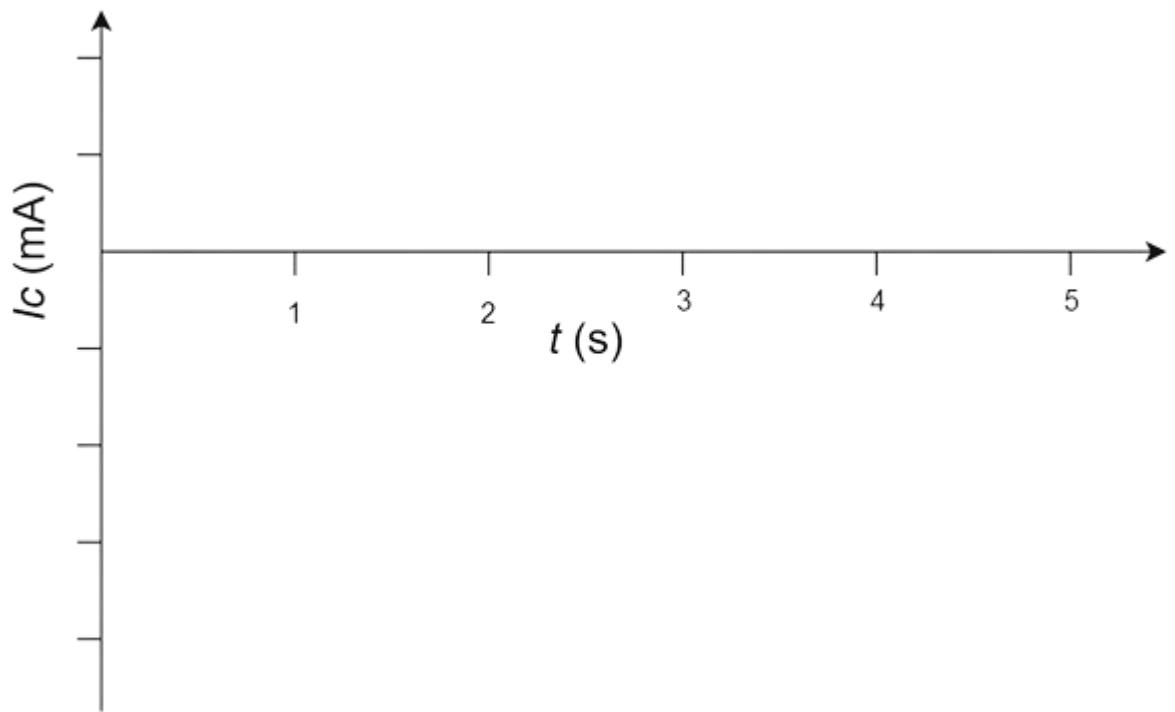

Grafik 9.3.