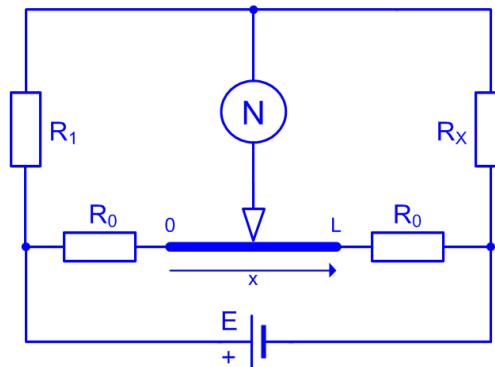


Broj indeksa:

Ime i prezime:


Kombinacija broj:

- 1.** Za merenje nepoznate otpornosti  $R_X$  se koristi uravnoteženi most kao na slici. Dve grane mosta čine otporna žica dužine  $L = 400$  mm i klizač koji dodiruje žicu u jednoj tački, kojim se uravnotežava most. Na žici se nalazi skala  $x$  sa koje se očitava dužina od početka žice do tačke dodira sa klizačem. Greška očitavanja dužine sa skale je  $\pm 0.2$  mm. Odrediti otpornost  $R_0$  koju treba vezati sa svake strane žice da bi sigurne granice greške merenja  $R_X$ , usled netačnog očitavanja, bile ne veće od 0.5 %. Ukupna otpornost žice je  $10 \Omega$ . Unutrašnja otpornost indikatora N se može zanemariti, kao i tolerancije otpornika  $R_1$  i  $R_0$ .

Odgovori:  a  b  c  d  e $0.52 \Omega$  $1.10 \Omega$  $0.20 \Omega$  $0.26 \Omega$  $0.10 \Omega$ 

(16 bodova)

- 2.** Periodičan napon  $u(t)$ , talasnog oblika prikazanog na slici, doveden je na voltmetar sa pokretnim gvožđem, klase tačnosti 1.5 i mernog opsega 2 V. Odrediti koliko iznosi odnos  $t_1/T$  kada ovaj voltmetar pokaže napon od 1.26 V?

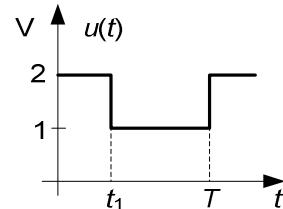Odgovori:  a  b  c  d  e $0.19$  $0.20$  $0.15$  $0.23$  $0.25$ 

(16 bodova)

- 3.** Kapacitivnost kondenzatora C se meri U/I metodom, strujnim spojem. Ampermetar ima unutrašnju otpornost koja je  $N = 3$  puta manja od impedanse kondenzatora C, a voltmetar ima unutrašnju otpornost N puta veću od impedanse kondenzatora C. Odrediti vrednost sistematske greške merenja koja nastaje usled konačnih otpornosti instrumenata. Koristi se izvor prostoperiodičnog napona amplitudne 7.5 V, frekvencije 366 Hz.

Odgovori:  a  b  c  d  e $-1.94\%$  $-2.99\%$  $-1.01\%$  $-5.13\%$  $-1.36\%$ 

(16 bodova)

- 4.** Odrediti grešku merenja kapacitivnosti elektrolitskog kondenzatora U/I metodom, ako se ne vodi računa da je umesto čisto sinusnog napona korišten napon oblika:

$$u(t) = A_1 \sin(\omega_1 t) + A_2 \sin(\omega_2 t) + A_3 \sin(\omega_3 t).$$

Ampermetar i voltmetar su instrumenti sa mekim gvožđem.  $A_1 = 9$  V,  $A_2$  iznosi 5 % od  $A_1$ ,  $A_3$  iznosi 5 % od  $A_1$ ,  $\omega_2 = 2 \cdot \omega_1$ ,  $\omega_3 = 3 \cdot \omega_1$ ,  $f_1 = 65$  Hz.

Odgovori:  a  b  c  d  e $3.35\%$  $4.23\%$  $5.25\%$  $1.36\%$  $2.44\%$ 

(16 bodova)