

Broj indeksa:


Ime i prezime:

Kombinacija broj:

4

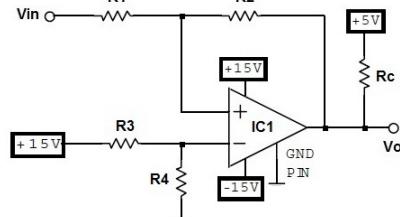- 1.** Odrediti pad napona na R_c kada je izlaz V_o komparatora CMP u visokom stanju. Podsećanje: LM311 na izlazu ima tranzistor sa otvorenim kolektorom.

$$R_1=10 \text{ k}\Omega, R_2=27 \text{ k}\Omega, R_3=10 \text{ k}\Omega, R_4=20 \text{ k}\Omega, R_c=1.5 \text{ k}\Omega, IC1=LM311.$$




Odgovori:

(20 bodova)

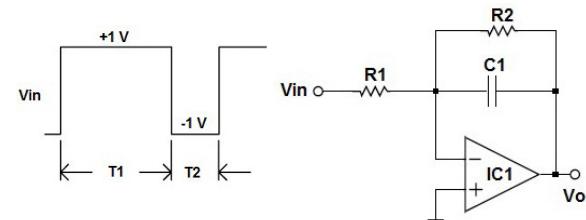- 2.** Odrediti frekvenciju ulaznog signala za koju će napon V_o na izlazu integratora sa slike biti amplitudne 1 Vpp, ako je na ulaz V_{in} doveden napon četvrtastog talasnog oblika amplitudne 2 Vpp i odnosa signal/pauza $T_1/T_2=75\%$. Voditi računa o graničnoj frekvenciji kola sa slike. IC1 je idealan OPA i napaja se iz naponskog izvora ± 12 V. Perioda ulaznog signala iznosi $T=T_1+T_2$.

$$R_1=10 \text{ k}\Omega, R_2=100 \text{ k}\Omega, C_1=100 \text{ nF}.$$




Odgovori:

(20 bodova)

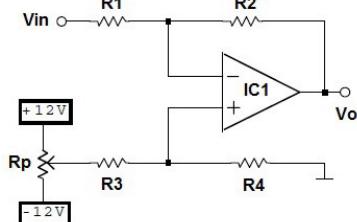- 3.** Odrediti vrednost R_4 tako da pun opseg podešavanja potenciometra R_p omogućava potiskivanje izlaznog DC ofseta do 553 mV na izlazu V_o . IC1 se napaja iz naponskog izvora ± 15 V.


$$R_1=10 \text{ k}\Omega, R_2=200 \text{ k}\Omega, R_3=150 \text{ k}\Omega, R_p=20 \text{ k}\Omega, IC1=TL071.$$



Odgovori:

(20 bodova)

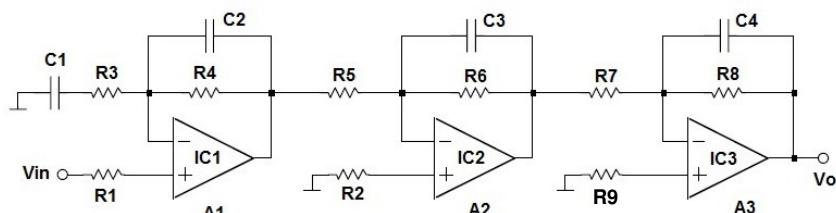- 4.** Prerasporediti pojačavačke blokove A1, A2 i A3 sa slike, tako da se minimizuje propagacija DC ofseta kroz kolo i odrediti kolika je vrednost DC ofseta na izlazu tako dobijenog kola na temperaturi $T=25^\circ\text{C}$. IC1-3 se napajaju iz naponskog izvora ± 15 V. Za R_1 , R_2 i R_9 su izabrane vrednosti takve da je izlazni napon DC ofseta minimalan na svakom odgovarajućem izlazu pojačavačkih blokova.



$$R_3=1 \text{ k}\Omega, R_4=100 \text{ k}\Omega, R_5=2 \text{ k}\Omega, R_6=30 \text{ k}\Omega, R_7=2.5 \text{ k}\Omega, R_8=10 \text{ k}\Omega, C_1=100 \text{ nF}, C_2=100 \text{ pF}, C_3=1 \text{ nF}, C_4=2 \text{ nF}. IC1=IC2=IC3=LF356 \text{ čije su karakteristike: } dV_{io}/dT=5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}, dI_{io}/dT=45 \text{ pA}/^\circ\text{C}, V_{io}@25^\circ\text{C}=10 \text{ mV}, I_{io}@25^\circ\text{C}=50 \text{ pA}.$$

Odgovori:

(20 bodova)